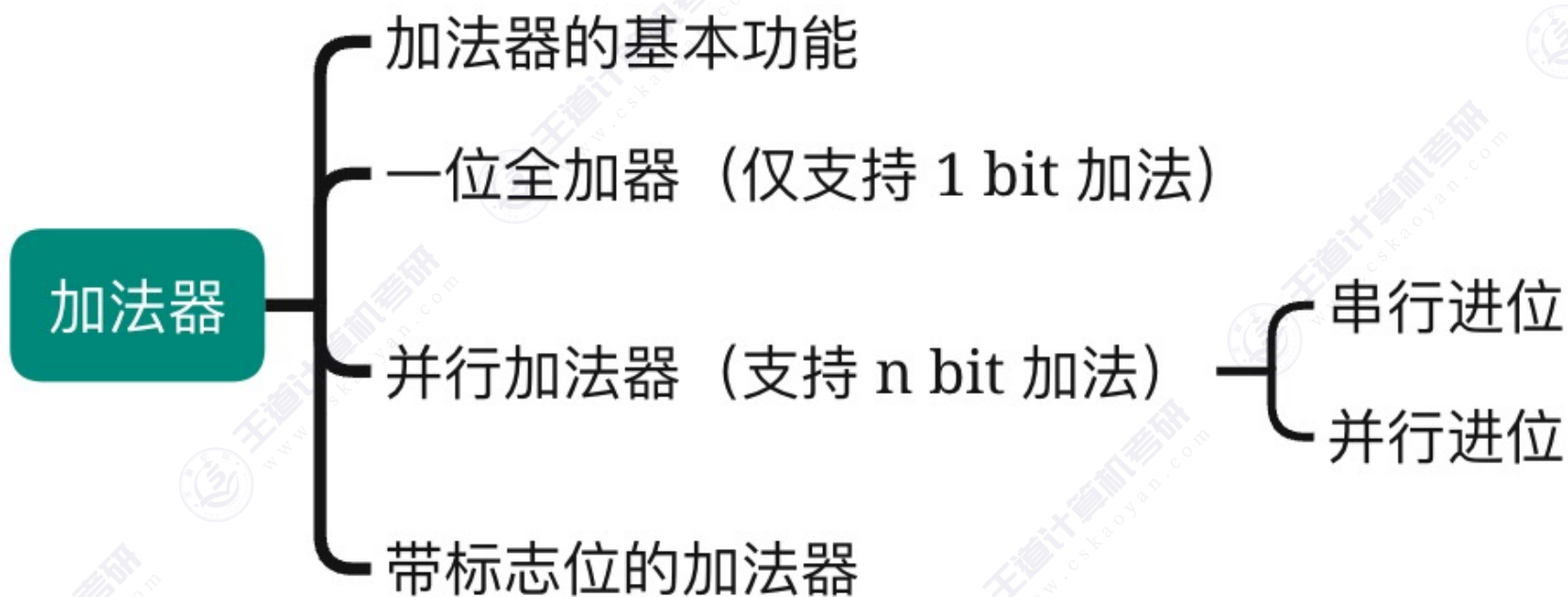


本节内容

加法器

本节总览



加法器的基本功能


例：7+12=19

用8bit表示被加数A、加数B、和S



如果能用逻辑门电路实现一个 n bit 加法器

那么这件事情...

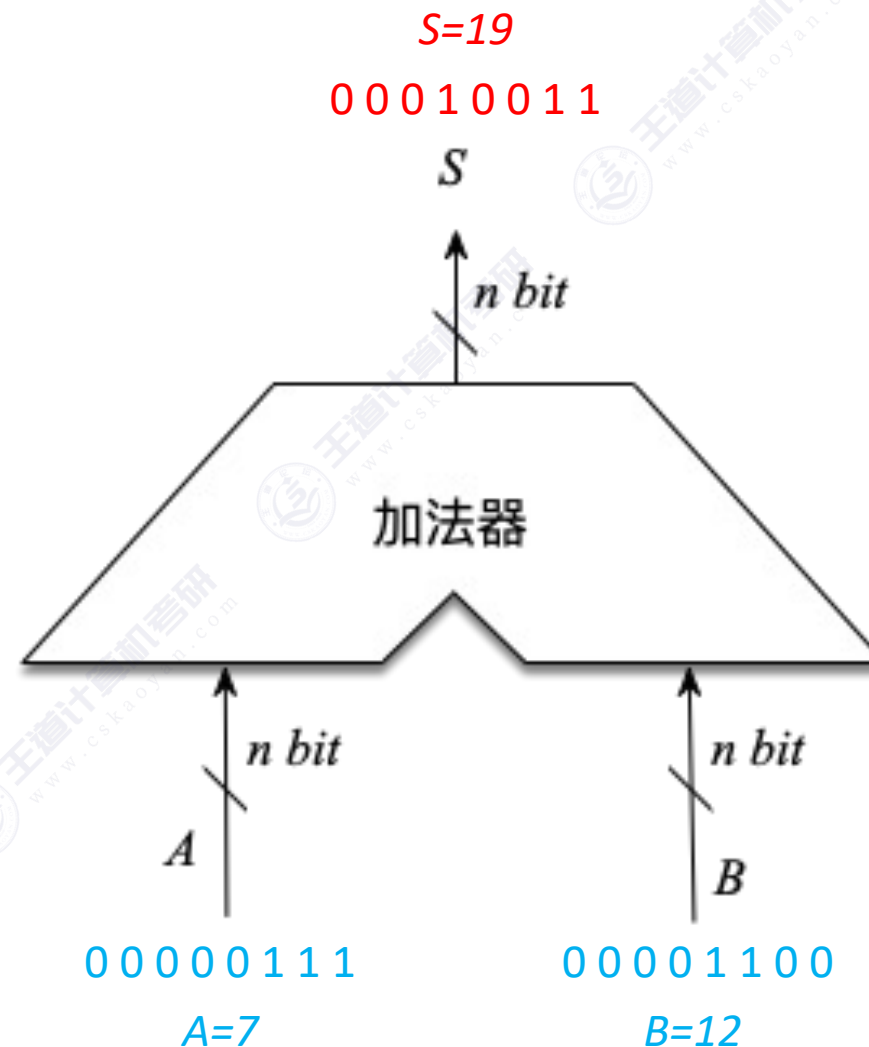

如何用门电路实现一位加法？

0 0 0 0 0 1 1 1
+ 0 0 0 0 1 1 0 0
0 0 0 1 0 0 1 1

向高位的进位

C_i

A_i 被加数的本位

B_i 加数的本位

C_{i-1} 来自低位的进位

S_i 本位和

输入

A_i

B_i

C_{i-1}

输出

S_i : 输入中有奇数个1时输出1



$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$

C_i : 输入中至少2个1时输出1



$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

两个本位都为1

两个本位中有一个1，且来自低位的进位是1

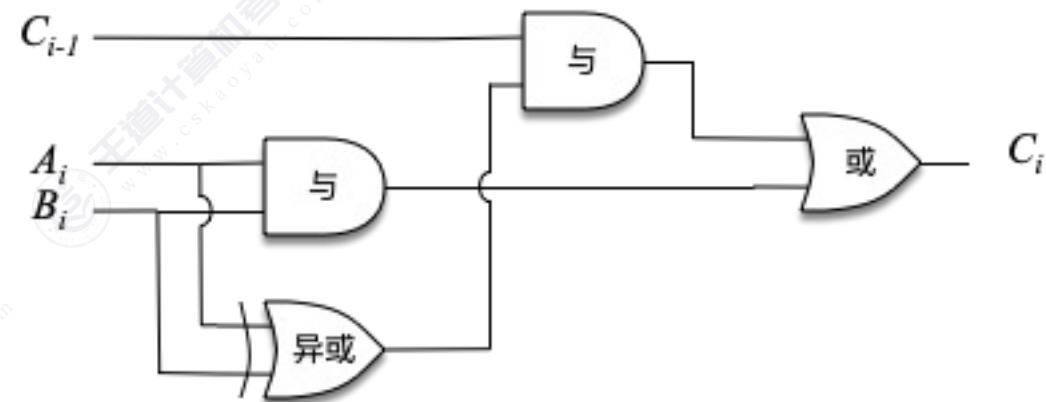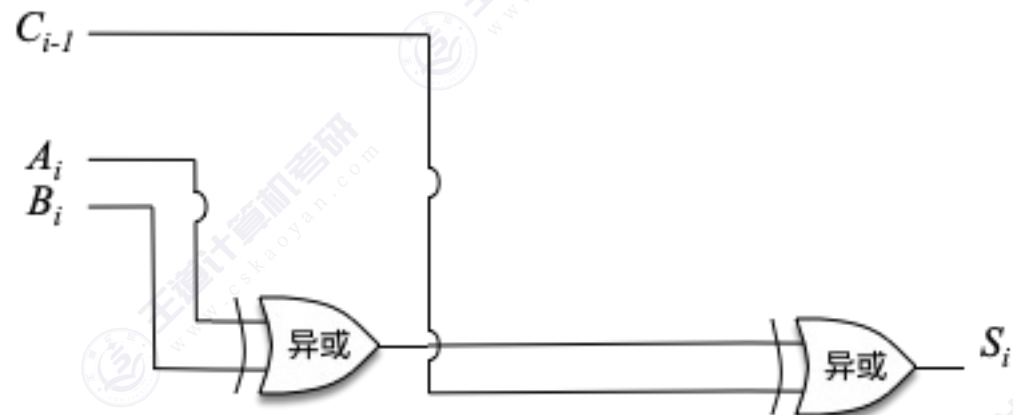

一位全加器

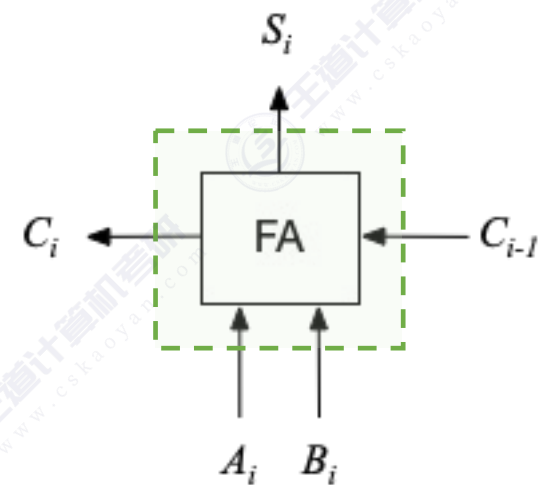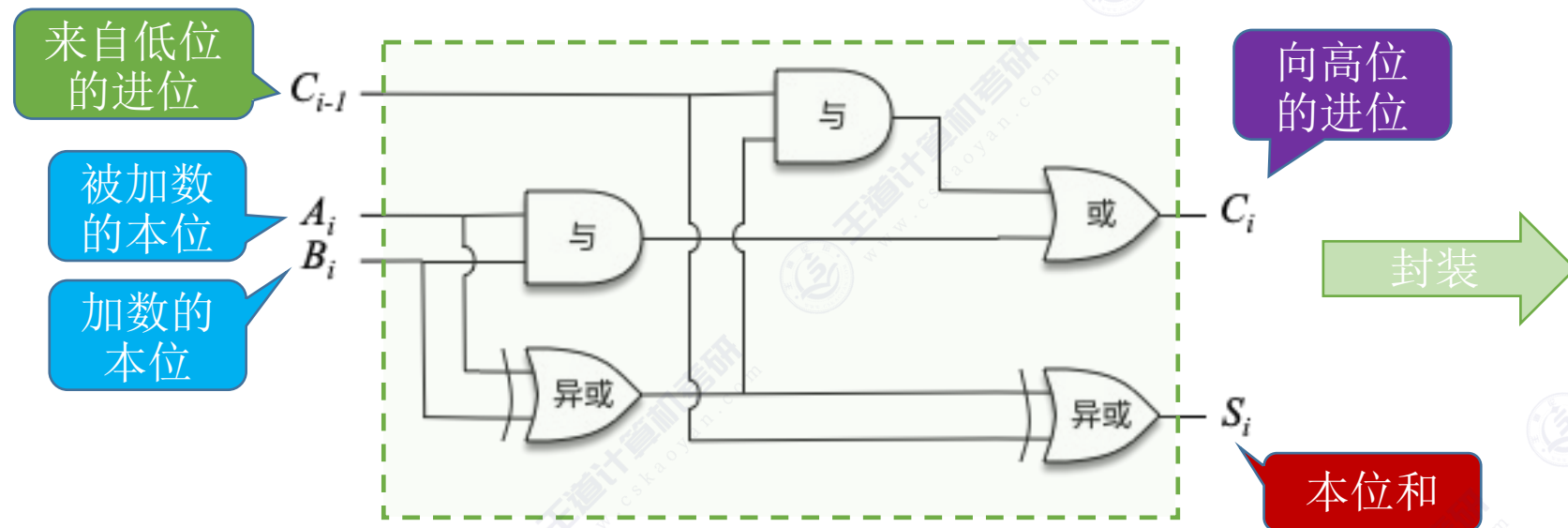


一位全加器 (FA, full adder)

$$S_i = A_i \oplus B_i \oplus C_{i-1}$$


$$C_i = A_i B_i + (A_i \oplus B_i) C_{i-1}$$

n bit 加法器

👉 把 n 个一位全加器串接起来，就可进行两个 n bit 数的相加。

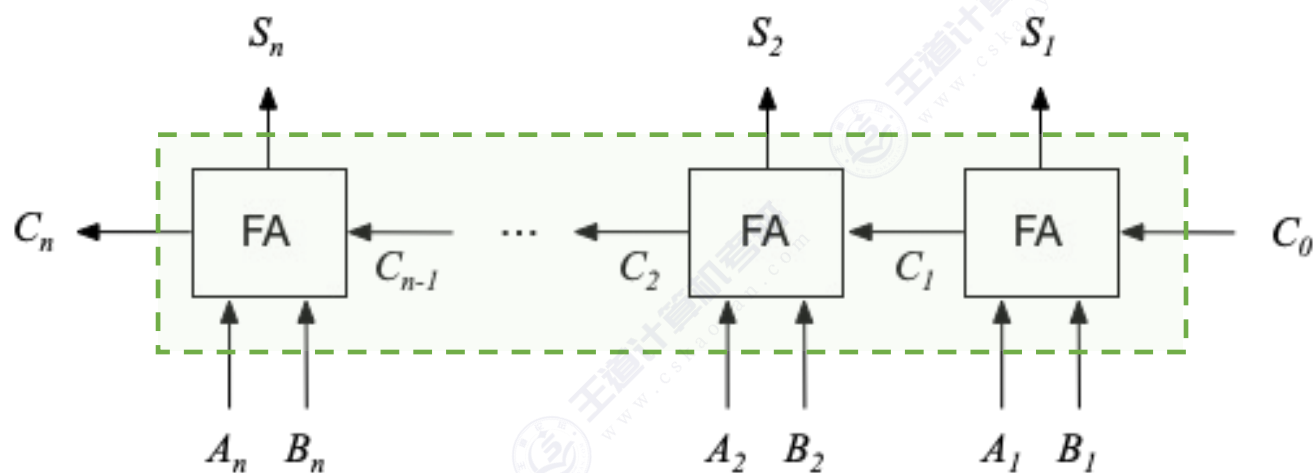

封装

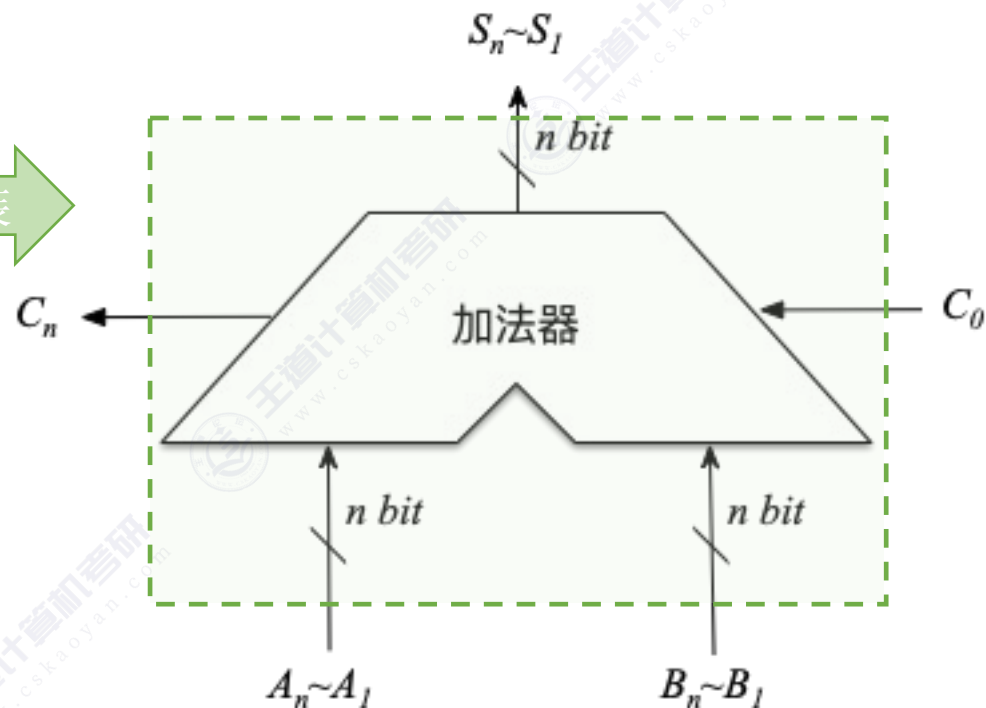

$$\begin{array}{r}
 00000111 \\
 + 00001100 \\
 \hline
 00010011
 \end{array}$$


A_i

B_i

C_{i-1}

S_i

不足之处？

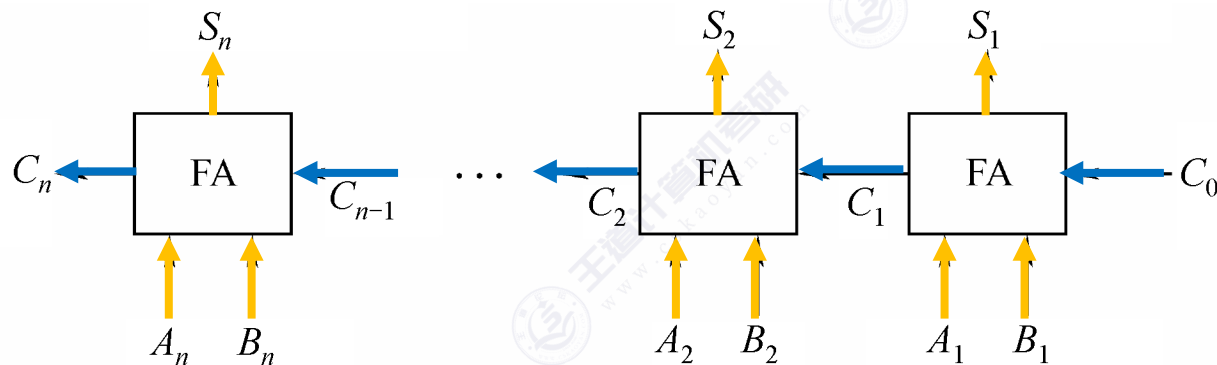

进位信息是串行产生的，计算速度取决于进位产生和传递的速度。位数越多，运算速度越慢。

注1：电信号到达稳态需要一定时间，因此进位产生速度会有延迟。


注2：串行进位又称为行波进位，每一级进位直接依赖于前一级的进位，即进位信号是逐级形成的。

由于两个输入端允许并行输入 n bit，因此这种加法器属于：并行加法器

由于进位信息是串行产生的，因此从“进位方式”看，这种加法器属于：串行进位加法器

综上，很多教材把这种加法器称为“串行进位的并行加法器”


并行进位的并行加法器

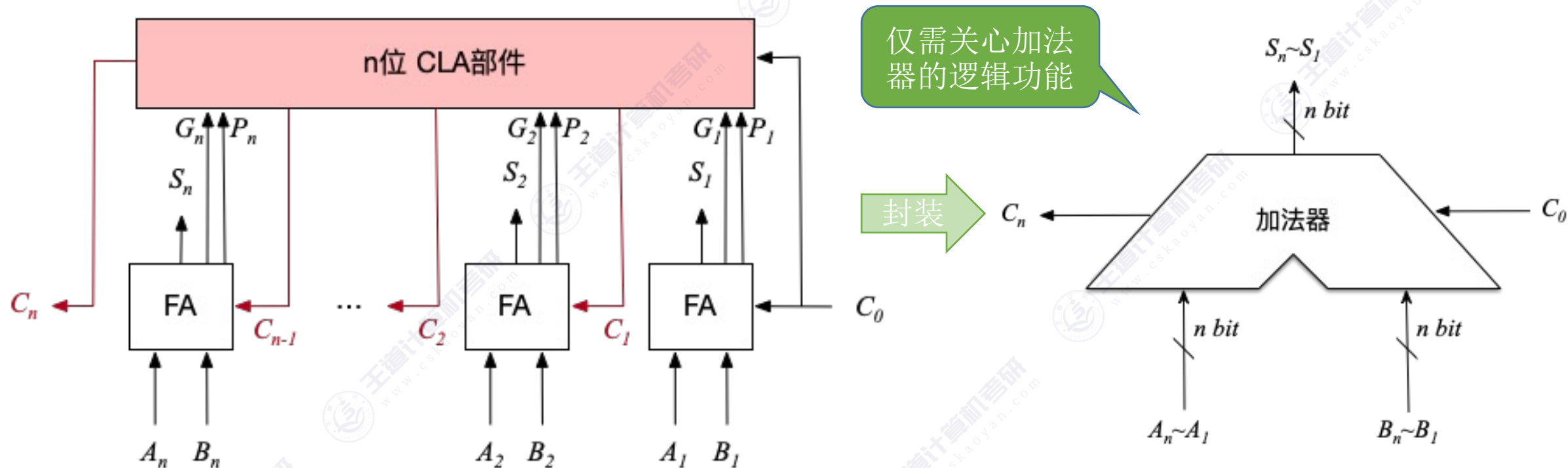

加入亿点点细节


并行进位的并行加法器：所有进位信息都是同时产生的，几乎没有延迟。
特点：运算速度比“串行进位的并行加法器”更快。

带标志位的加法器

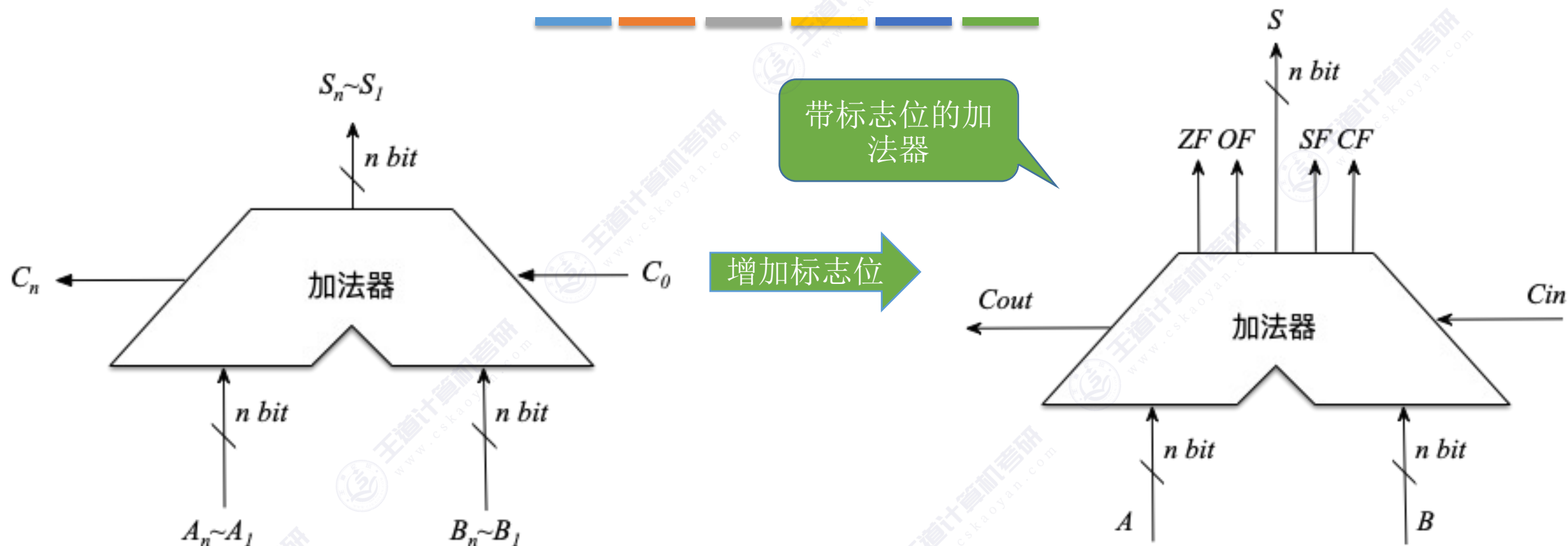


OF (Overflow Flag) 溢出标志, 用于判断带符号数加减运算是否溢出。OF=1 溢出; OF=0 未溢出
SF (Sign Flag) 符号标志, 用于判断带符号数加减运算结果的正负性。SF=1 结果为负; SF=0 结果为正
ZF (Zero Flag) 零标志, 用于判断加减运算结果是否为0。ZF=1 表示结果为0; ZF=0 表示结果不为0
CF (Carry Flag) 进位/借位标志, 用于判断无符号数加减运算是否溢出。CF=1 溢出; CF=0 未溢出

标志位的生成

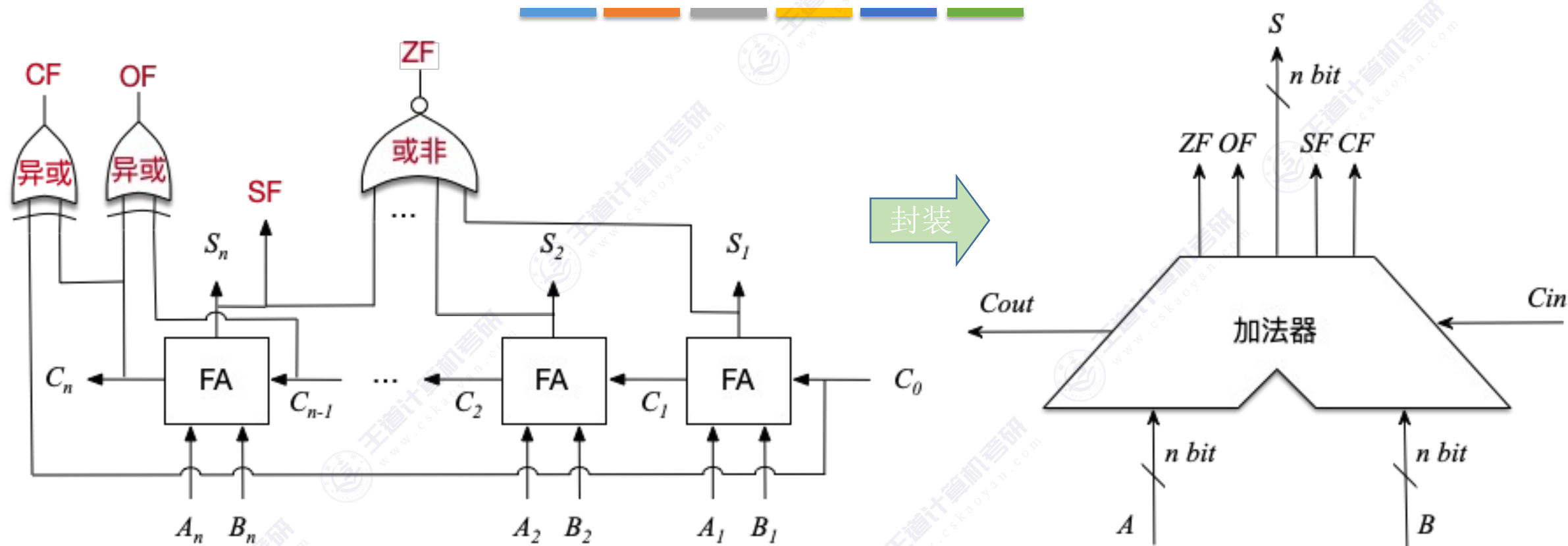


- $OF = C_n \oplus C_{n-1}$ —— 即最高位的进位 \oplus 次高位的进位。反映带符号数加减运算是否溢出。
- $SF = S_n$ —— 也就是取运算结果的最高位（符号位）。反映带符号数加减运算的正负性。
- $ZF = \overline{S_n + \dots + S_2 + S_1}$ —— 仅当运算结果所有 bit 全0时，ZF才为1，此时表示运算结果为0。
- $CF = C_{out} \oplus C_{in} = C_n \oplus C_0$ —— 反映无符号数加减运算是否溢出。

知识回顾

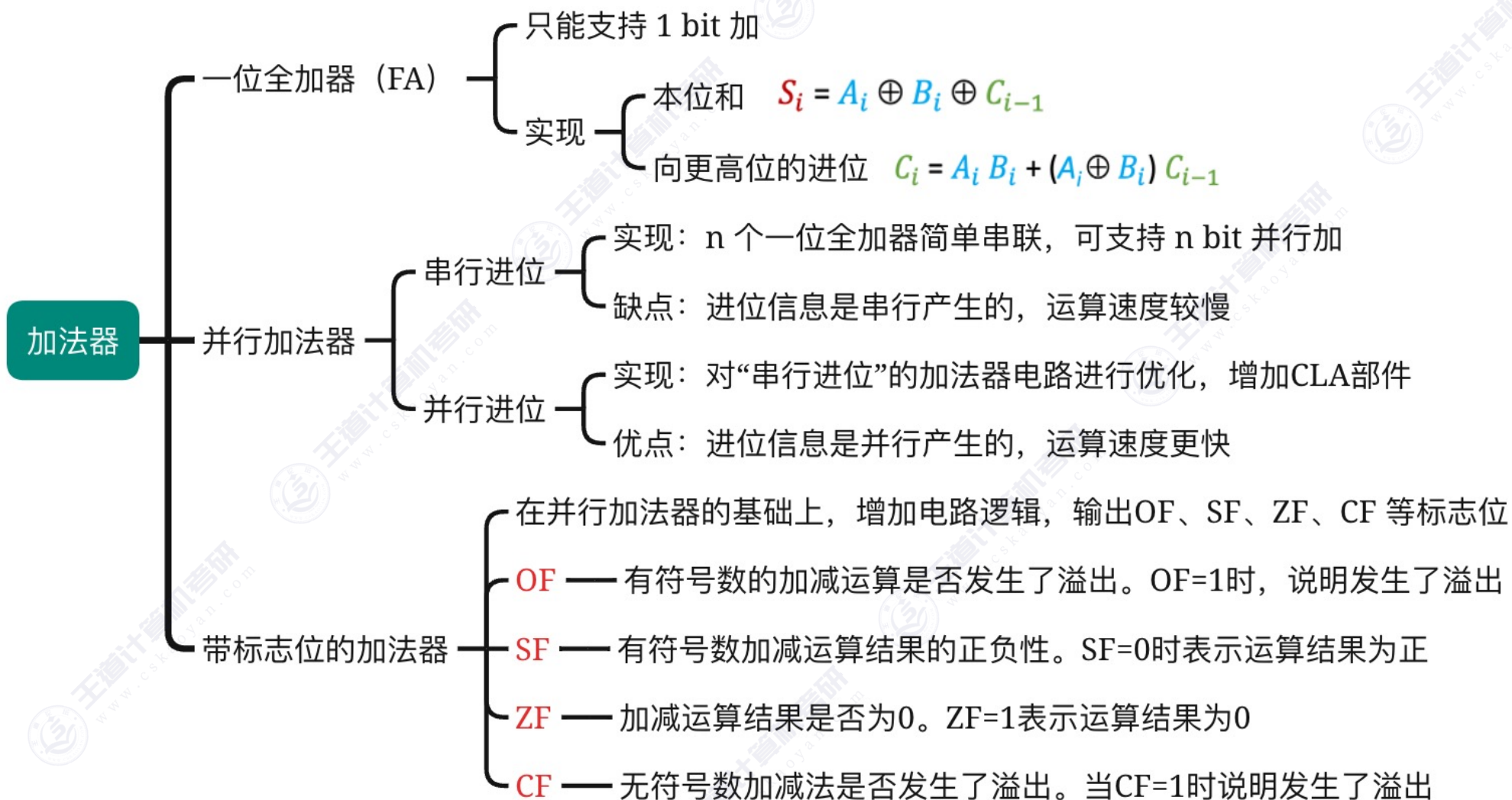

知识回顾

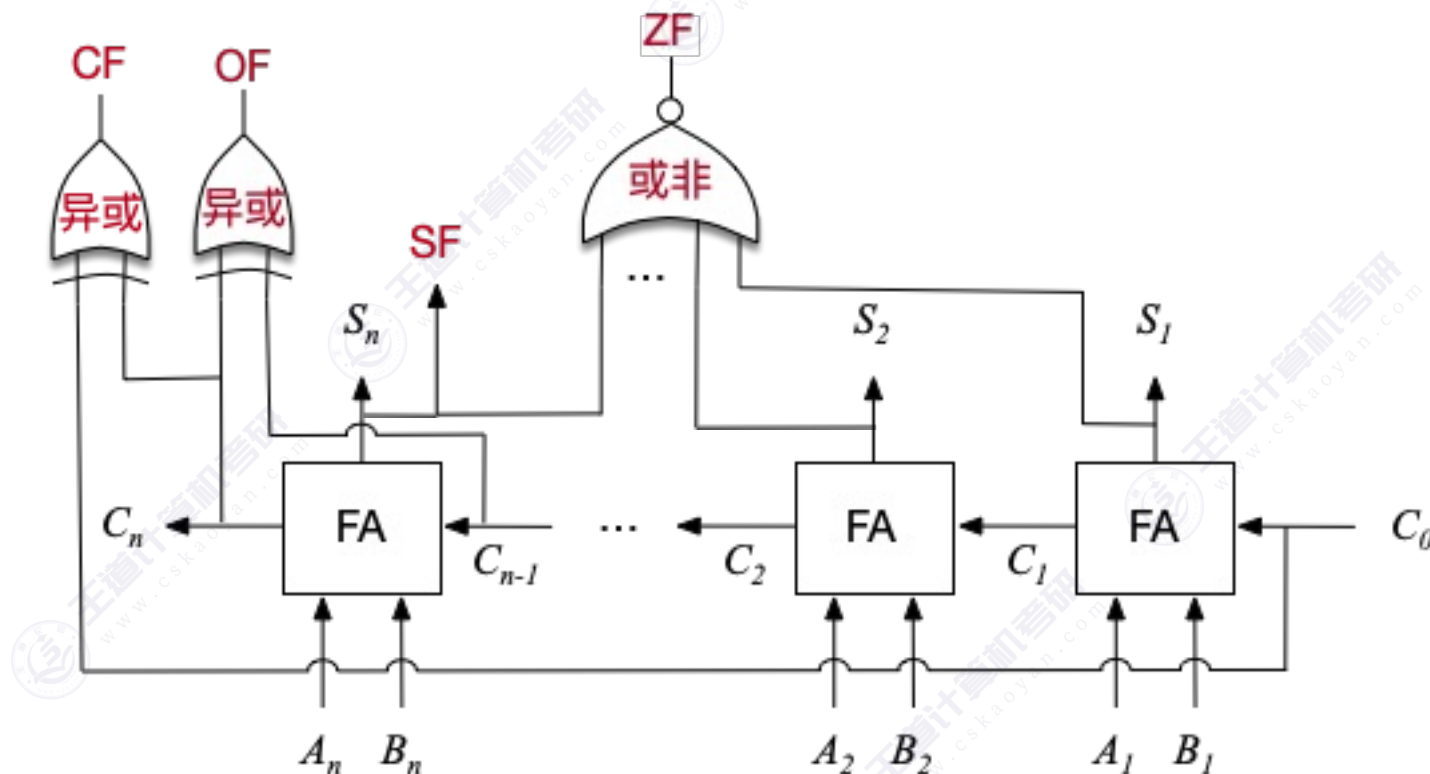

$OF = C_n \oplus C_{n-1}$ —— 即最高位的进位 \oplus 次高位的进位。反映带符号数加减运算是否溢出。

$SF = S_n$ —— 也就是取运算结果的最高位（符号位）。反映带符号数加减运算的正负性。

$ZF = \overline{S_n + \dots + S_2 + S_1}$ —— 仅当运算结果所有 bit 全0时，ZF才为1，此时表示运算结果为0。

$CF = C_{out} \oplus C_{in} = C_n \oplus C_0$ —— 反映无符号数加减运算是否溢出。



公众号：王道在线



b站：王道计算机教育



抖音：王道计算机考研